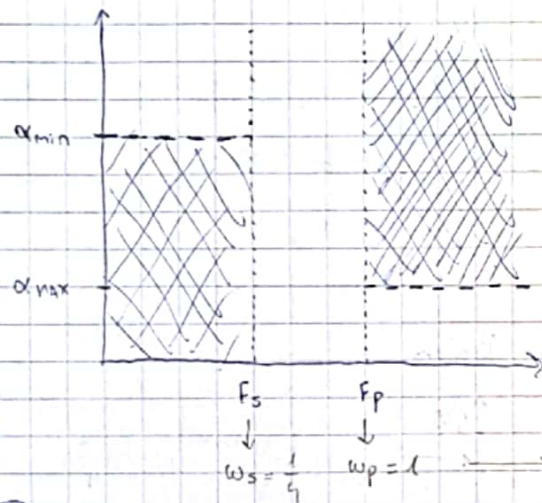


TRABAJO SEMANAL 4



$$\alpha_{\max} = 1 \text{ dB}$$

$$\alpha_{\min} = 30 \text{ dB}$$

$$F_s = 10 \text{ kHz}$$

$$F_p = 40 \text{ kHz}$$


1

$$\epsilon_1^2 = 10^{\alpha_{\max}/10} - 1 \rightarrow \epsilon_1 = 0,509$$

$$\alpha_{\min} = 10 \log(1 + \epsilon_1^2 \cdot \omega_s \cdot \omega_p^{2n}) \rightarrow n=4 \rightarrow \alpha_{\min} = 42,3 \text{ dB} \quad \times$$

$$\rightarrow n=3 \rightarrow \alpha_{\min} = 30,26 \text{ dB} \quad \checkmark$$
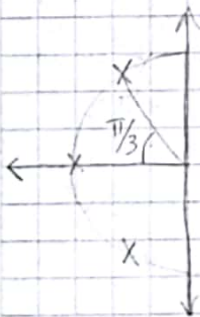
$$\omega_B = \epsilon_1^{-1/n} \cdot \omega_p = (0,509)^{-1/3} \cdot 2\pi \cdot 40 \text{ kHz}$$



$$T(p) = \frac{1}{p+1} \cdot \frac{1}{p^2 + p2\cos(\frac{\pi}{3}) + 1}$$

$$= \frac{1}{p+1} \cdot \frac{1}{p^2 + p + 1}$$

$$T(s) = T(p) \Big|_{p = k_{PA}(s)} \quad k_{PA}(s) = \frac{1}{s}$$

$$T(s) = \frac{s}{s+1} \cdot \frac{s^2}{s^2 + s + 1}$$

Desnormalizando con $\omega_B = \epsilon_1^{1/n} \cdot \omega_p$ $\omega_p = 2\pi \cdot 40 \text{ kHz}$

$$T(s) = \frac{s}{s + \omega_B} \cdot \frac{s^2}{s^2 + s\omega_B + \omega_B^2}$$

$$\omega_B = 63234,7 \pi \text{ Hz}$$

$$\omega_B = 200668,46 \text{ Hz}$$

2

Expresando la Transferencia normalizada solo por ω queda:

$$T(\omega) = \frac{\omega}{\omega + \epsilon_1^{1/2}} \cdot \frac{\omega^2}{\omega^2 + \omega \epsilon_1^{1/2} + \epsilon_1^{1/3}}$$

$$\epsilon_1^{1/3} = \omega_0 \approx 0,2$$

$$Q = 1 \Rightarrow \varphi = \pi/3$$


La del para bajos queda:

$$T(\omega) = \frac{\epsilon_1^{-1/3}}{\omega + \epsilon_1^{-1/3}} \cdot \frac{\epsilon_1^{-2/3}}{\omega^2 + \omega \epsilon_1^{-1/3} + \epsilon_1^{-2/3}}$$




$$\epsilon_1^{-1/3} = \omega_0 = 1,25$$

$$Q = 1 \Rightarrow \varphi = \pi/3$$

Para altos

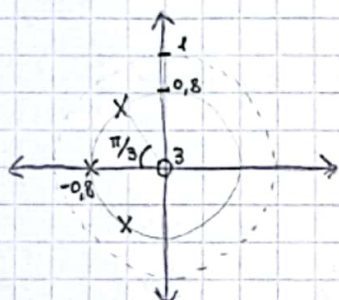


Para Bajos

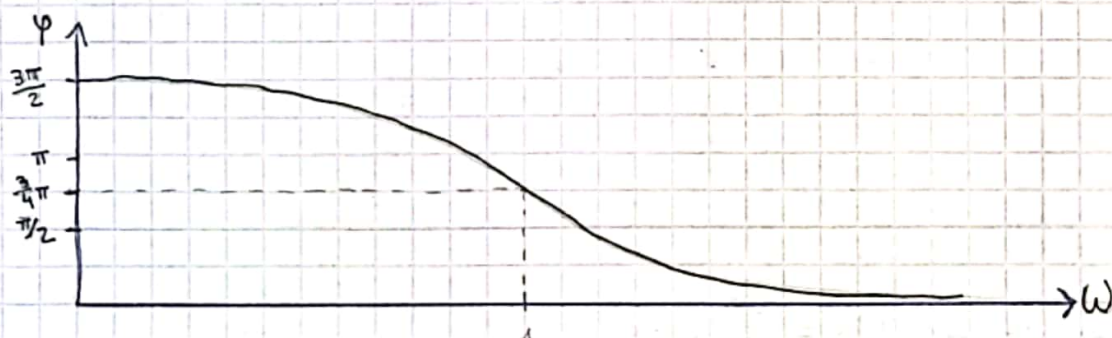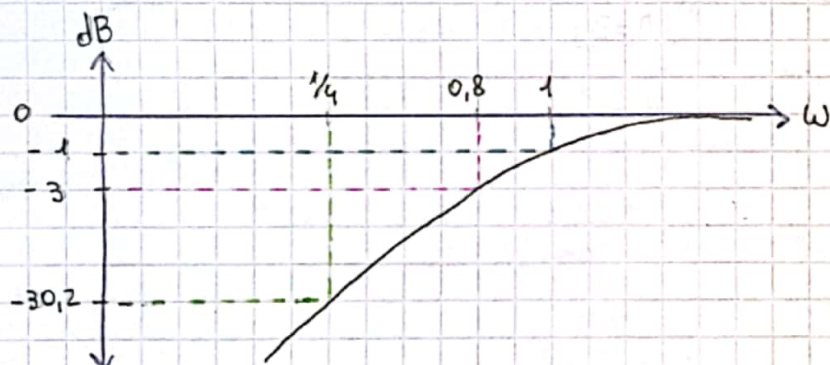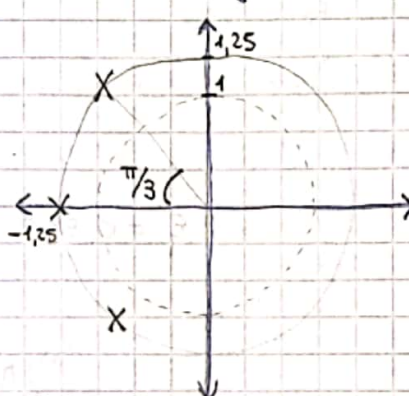

③

Transferencia para altos

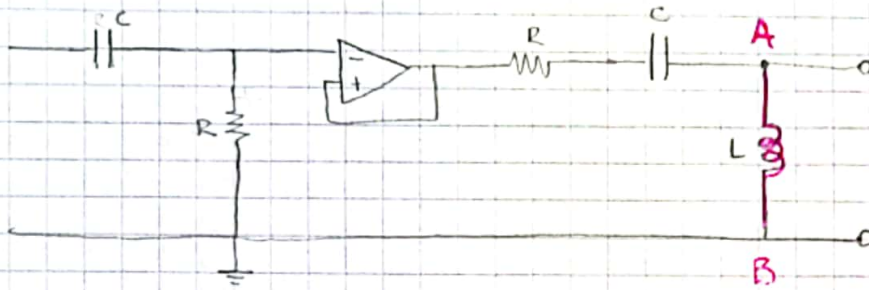

$$T(f) = \frac{s^2}{s^2 + s \frac{R}{L} + \frac{1}{LC}} \cdot \frac{s}{s + \frac{1}{RC}}$$

$$\rightarrow \frac{1}{LC} = \varepsilon^{2/3} = 0,637$$

$$\frac{1}{RC} = \varepsilon^{1/3} = 0,8$$

$$C=1 \Rightarrow L=1,57 \text{ Hy}$$


$$C=1 \Rightarrow R=1,25$$

$$\rightarrow \frac{R}{L} = \varepsilon^{1/3} = 0,8$$

$$R=1,25$$

④

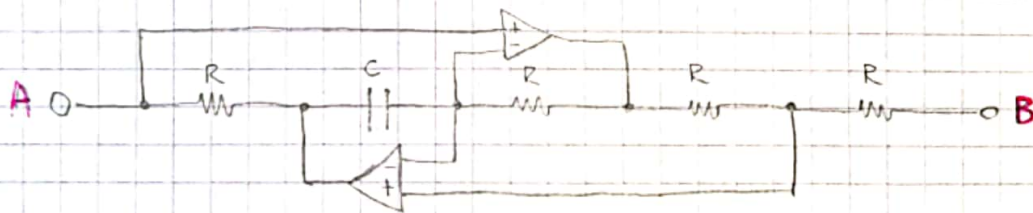Reemplazar el inductor por el siguiente circuito



$$Z_{eq} = \frac{R \cdot R \cdot R'}{\frac{1}{sC} R} = sR^2C \quad [R^2C = 1,57]$$

$$R = 1 \Omega$$

$$C = 1,57 \text{ F}$$