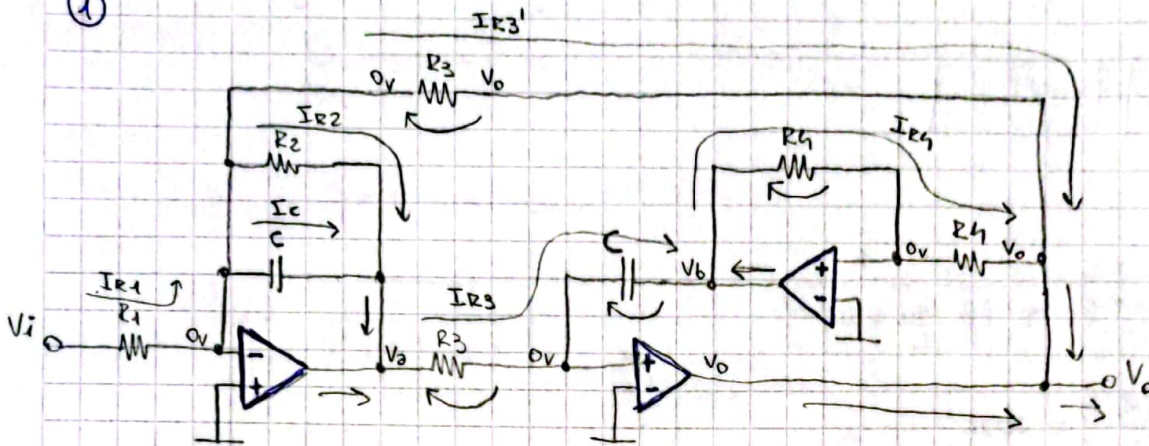


TRABAJO SEMANAL N° 2

①



$$I_{R4} = \frac{0V - V_0}{R_4} = -\frac{V_0}{R_4}$$

$$V_b = 0V + V_{R4} = I_{R4} \cdot R_4 = -V_0$$

$$V_b = -V_0$$

$$I_{R3} = \frac{0V - V_b}{\frac{1}{sC}} = V_0 \cdot sC$$

$$V_2 = 0V + V_{R3} = I_{R3} \cdot R_3 = V_0 \cdot sC R_3$$

$$V_2 = V_0 \cdot sR_3 C$$

$$I_{R1} = I_{R2} + I_C + I_{R3'}$$

$$I_{R1} = \frac{V_i}{R_1}$$

$$I_{R2} = \frac{0V - V_2}{R_2} = -\frac{V_2}{R_2} = -V_0 \frac{sR_3 C}{R_2}$$

$$I_C = \frac{0V - V_2}{\frac{1}{sC}} = -V_2 \cdot sC = -V_0 \cdot s^2 C^2 R_3$$

$$I_{R3'} = \frac{0V - V_0}{R_3} = -\frac{V_0}{R_3}$$

$$\frac{V_i}{R_1} = -V_0 \frac{sR_3 C}{R_2} - V_0 \cdot s^2 C^2 R_3 - \frac{V_0}{R_3}$$

$$\frac{V_i}{R_1} = -V_0 \left(\frac{sR_3 C}{R_2} + s^2 C^2 R_3 + \frac{1}{R_3} \right)$$

$$\left[\frac{V_0}{V_i} = \frac{-R_2 R_3}{s^2 R_1 R_2 R_3 C^2 + s R_1 R_3 C + R_1 R_2} \right]$$

$$\left[\frac{V_0}{V_i} = -\frac{R_3}{R_1} \frac{1}{s^2 + s \frac{1}{R_2 C} + \frac{1}{R_3^2 C^2}} \right]$$

$$\omega_0^2 = \frac{1}{R_3^2 C^2} \quad \omega_0 = \frac{1}{R_3 C}$$

$$\frac{\omega_0}{Q} = \frac{1}{R_2 C} \Rightarrow Q = \frac{R_2}{R_3}$$

$$\left[\frac{V_0}{V_i} = -\frac{R_3}{R_1} \frac{\omega_0^2}{s^2 + s \frac{\omega_0}{Q} + \omega_0^2} \right]$$

$$\left[\omega_0 = \frac{1}{R_3 C} \right] \quad \left[Q = \frac{R_2}{R_3} \right]$$

NOTA

②

$$\omega_0 = \frac{1}{R_3 C} = 1$$

$$\frac{1}{C} = R_3$$

$$Q = \frac{R_2}{R_3} = \frac{R_2}{1} \Rightarrow [3R_2 = R_3]$$

$$[R_2 = 3 \Omega]$$

$$[R_3 = 1] [C = 1 \text{ F}]$$

③


$$T(s) = -\frac{R_3}{R_1} \cdot \frac{\omega_0^2}{s^2 + s \frac{\omega_0}{Q} + \omega_0^2}$$

$$20 \log \left(\frac{1}{R_1} \right) = 20 \text{ dB}$$

$$\log \left(\frac{1}{R_1} \right) = 1$$

$$[10R_1 = R_3] [R_1 = 0,1]$$
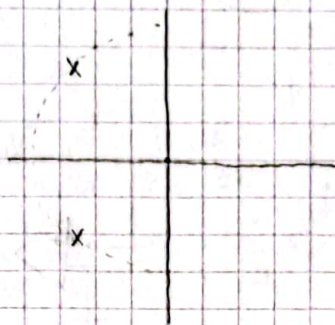
$$\left[T(s) = -\frac{10}{s^2 + s \frac{1}{3} + 1} \right]$$



④

$$\Omega_{\omega} = \omega_0 \quad T(s) = T(s) \Big|_{s=s \cdot \omega_0} = -\frac{R_3}{R_1} \cdot \frac{\omega_0^2}{s^2 \omega_0^2 + s \frac{\omega_0^2}{Q} + \omega_0^2}$$

$$\left[T(s) = -\frac{R_3}{R_1} \frac{1}{s + s \frac{1}{Q} + 1} \right]$$

$$\omega_0^2 = 1 = \frac{1}{R_3^2 C^2} \Rightarrow \frac{1}{R_3} = C$$

$$[R_2 = R_3 = 1]$$

$$R_1 = \text{ELIJO/INDEPENDIENTE}$$

$$C = 1$$

$$Q = \frac{R_2}{R_3} \Rightarrow [R_2 = Q]$$

$$[R_1 = 0,1]$$

$$\frac{V_i}{R_1} =$$

Transferencia Butterworth

$$T(s) = -\frac{R_3}{R_1} \frac{\omega_0^2}{s^2 + \frac{\omega_0}{Q}s + \omega_0^2} \quad \omega_0 = \frac{1}{R_3 C} \quad Q = \frac{R_2}{R_3}$$

$$\text{Buter} \rightarrow Q = 1 \rightarrow \alpha(\omega = \omega_0) = -3 \text{ dB}$$

$$T(s) = \frac{1}{s^2 + s\sqrt{2} + 1} \quad \omega_0 = 1 \quad Q = \frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{R_2}{R_3} \rightarrow \boxed{R_3 = 1} \quad \boxed{R_2 = \frac{1}{\sqrt{2}}}$$


$$\downarrow$$

$$\boxed{R_3 = 1} \quad \boxed{C = 1}$$

Los valores de los demás componentes se repiten

$\boxed{R_1 = 1} \rightarrow$ Para no tener ganancia

$\boxed{R_4} \rightarrow$ Arbitrario

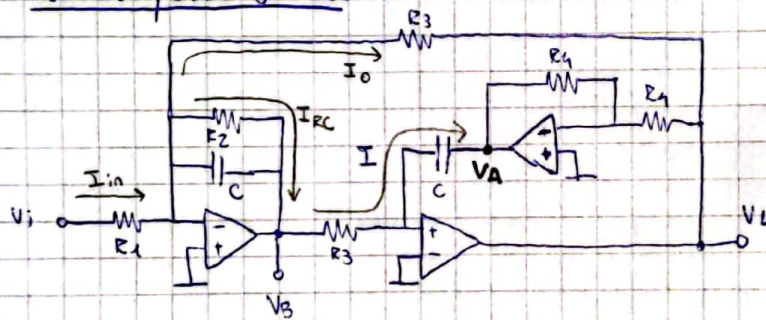Salida para onda

$$\boxed{V_A = -V_L} \rightarrow \text{Por inversión}$$

$$I = \frac{V_B}{R_3} = -V_A \cdot C = V_L \cdot C \rightarrow \boxed{V_B = V_L \cdot R_3 C} \rightarrow \boxed{V_L = \frac{V_B}{R_3 C}}$$

$$I_{in} = I_0 + I_{RC}$$

$$\frac{V_i}{R_1} = \frac{V_B}{R_3} + V_B \cdot \frac{C R_2 + 1}{R_2}$$

$$\frac{V_i}{R_1} = V_B \left(\frac{C R_2 + 1}{R_2} + \frac{1}{R_3 C} \right)$$

$$\frac{V_i}{R_1} = V_B \frac{s^2 R_2 R_3^2 C^2 + s R_3^2 C + R_2}{s R_2 R_3^2 C}$$

$$\frac{V_B}{V_i} = \frac{s R_2 R_3^2 C / R_1}{s^2 R_2 R_3^2 C^2 + s R_3^2 C + R_2}$$

$$\frac{V_B}{V_i} = \frac{s \frac{1}{R_1 C} \frac{R_2}{R_2}}{s^2 + s \frac{1}{R_3 C} + \frac{1}{R_3^2 C^2}}$$

$$\left[\frac{V_B}{V_i} = \frac{R_2}{R_1} \frac{s \frac{1}{R_3 C}}{s^2 + s \frac{1}{R_3 C} + \frac{1}{R_3^2 C^2}} \right]$$

$$\left[\omega_0 = \frac{1}{R_3 C} = 1 \right] \quad \left[Q = \frac{R_2}{R_3} = 3 \right]$$

$$\left[K = \frac{R_2}{R_1} = 30 \rightarrow 29.5 \text{ dB} \right]$$